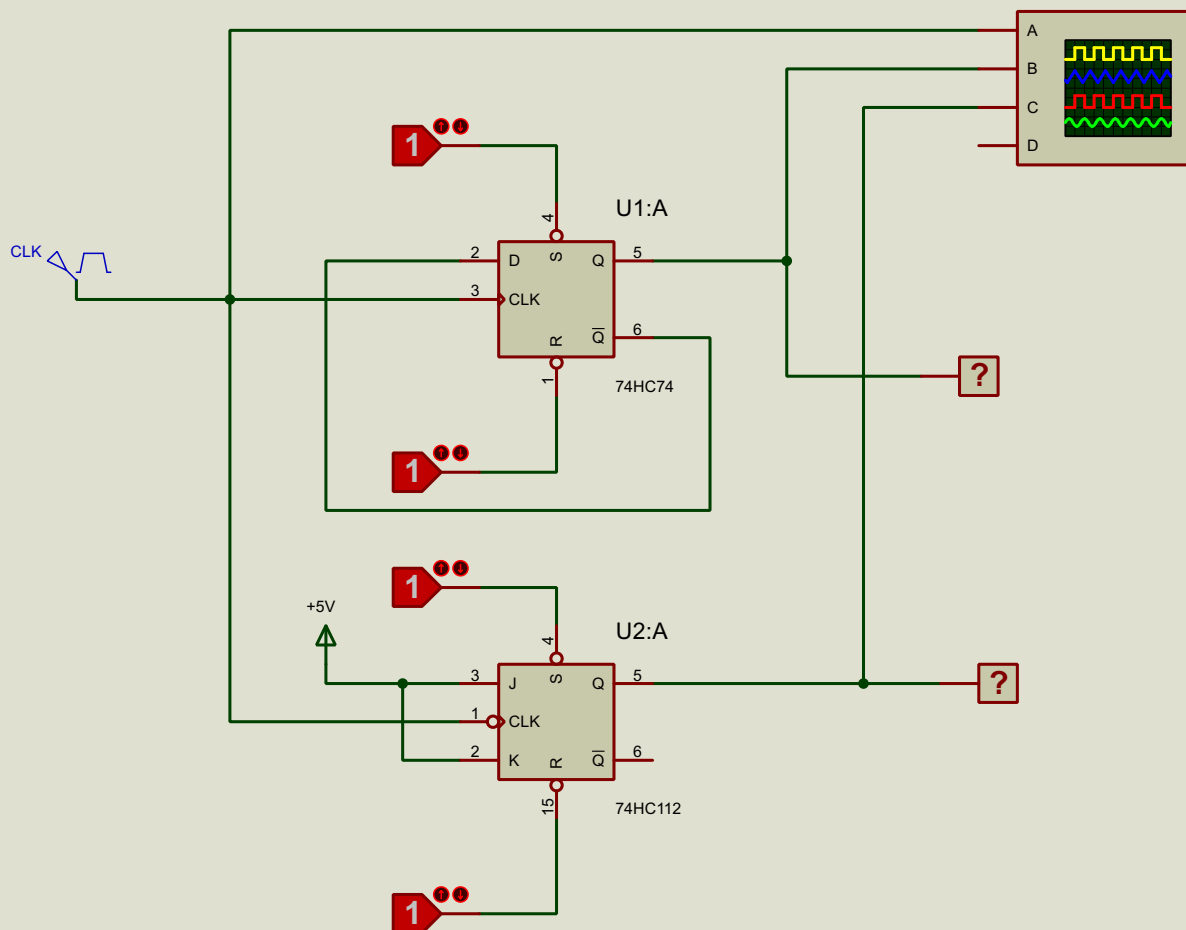



附图8.1 基于D、JK触发器的二分频电路设计

课序号： 02 班级： 软2104 学号： 20212241212 姓名： 张亚琦




附图 8.2 基于 D、JK 触发器的二分频电路输入输出波形关系的研究

附图 8.2 (a) 输入 TTL 电平时钟方波频率为 1Hz 时的情况

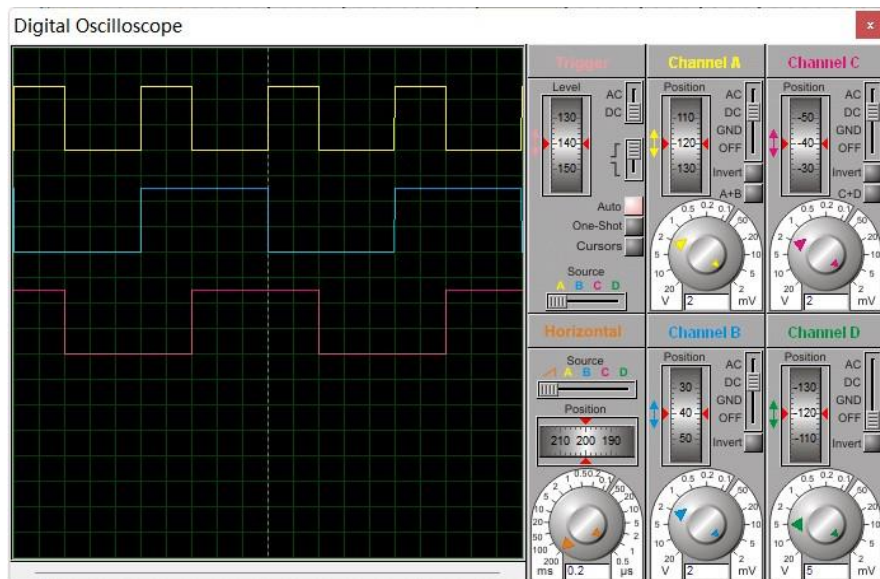


附图 8.2 (a) 输入 TTL 电平时钟方波频率为 5Hz 时的情况

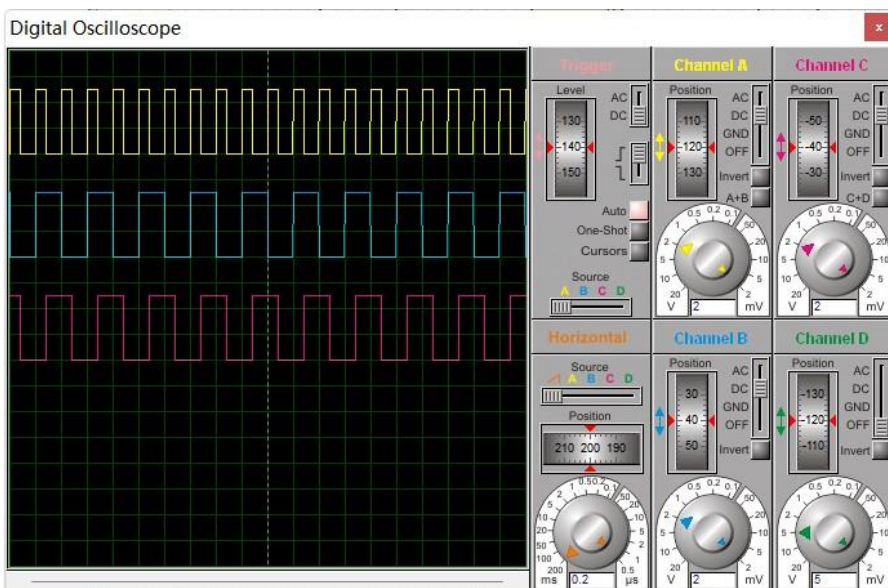

附图8.3 基于D、JK触发器的异步十进制计数器


课序号：02 班级：软2104 学号：20212241212 姓名：张亚琦

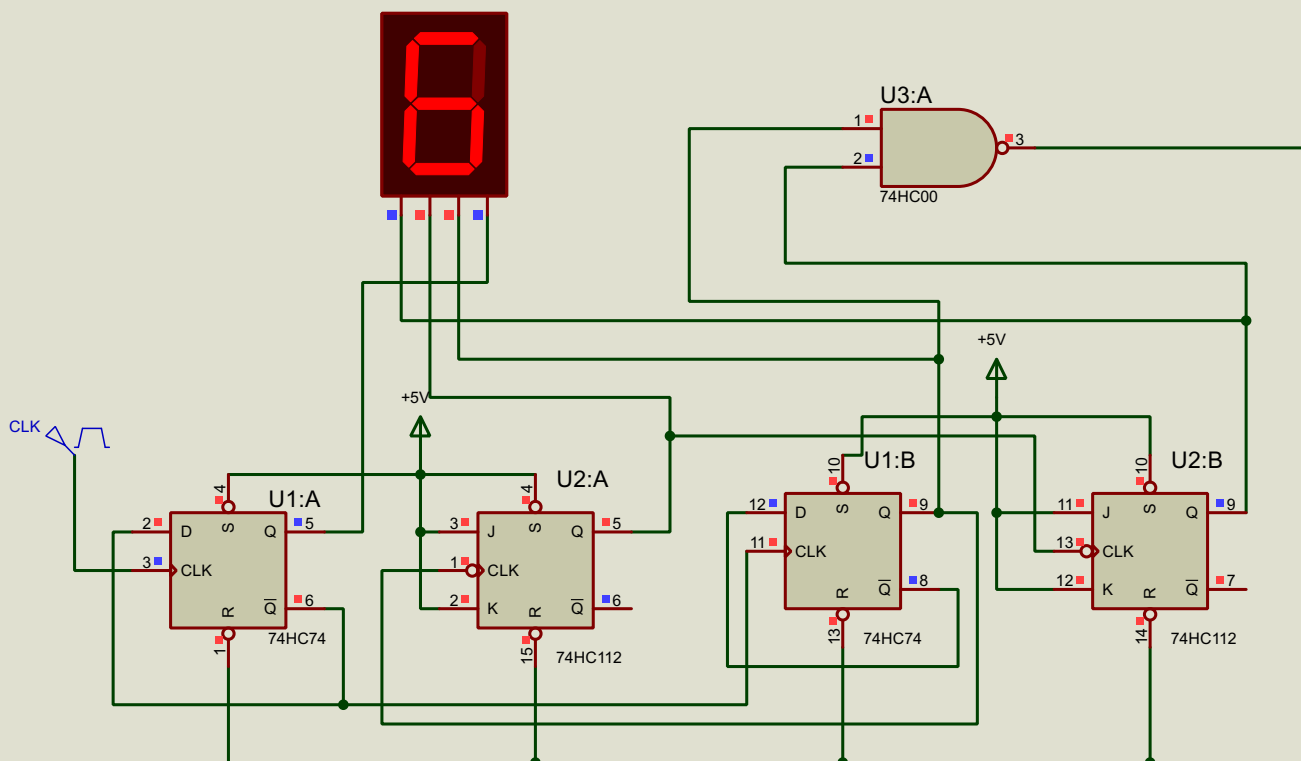


附图8.4 模6计数器的四种设计

课序号：02 班级：软2104 学号：20212241212 姓名：张亚琦


(1) 附图8.4 (a) 同步置数法实现

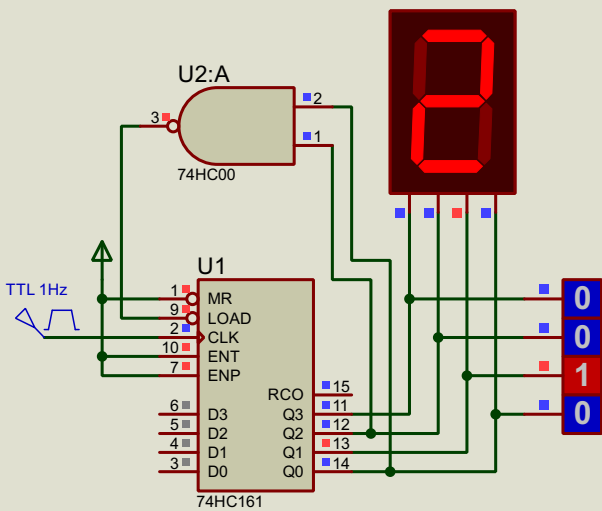


(3) 附图8.4 (c) 异步清零法实现

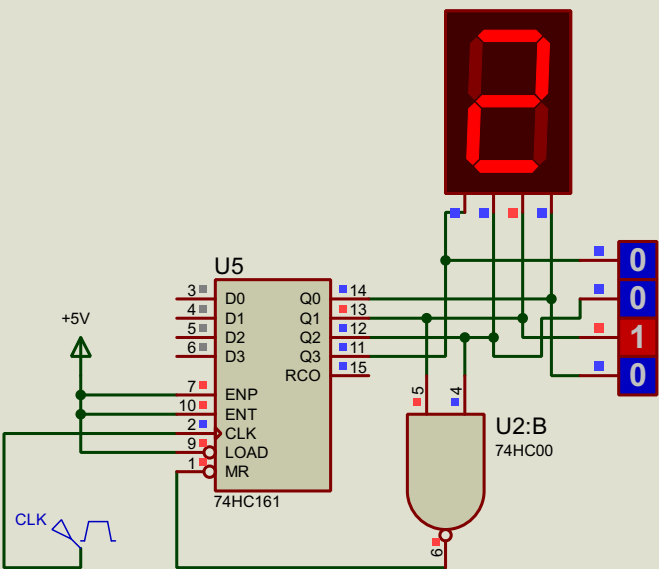

(2) 附图8.4 (b) 异步置数法实现

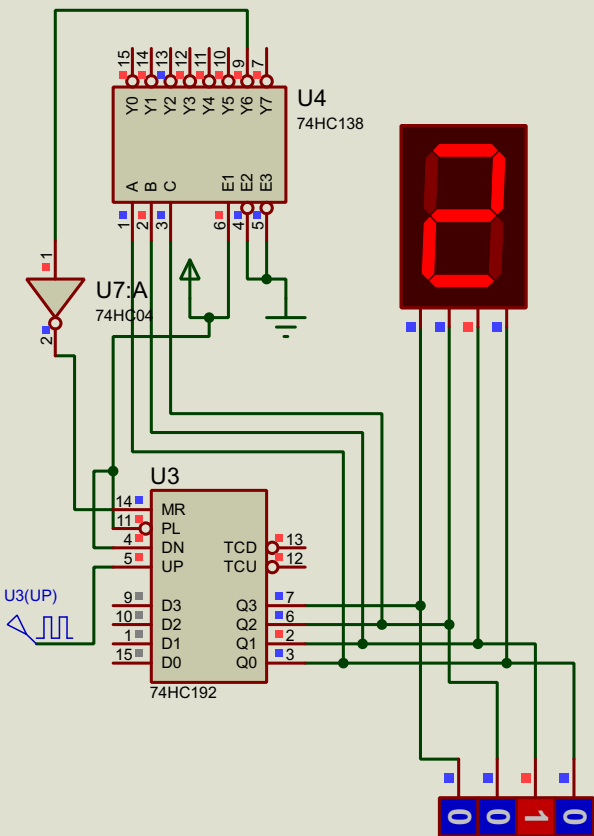


(4) 附图8.4 (d) 同步清零法实现

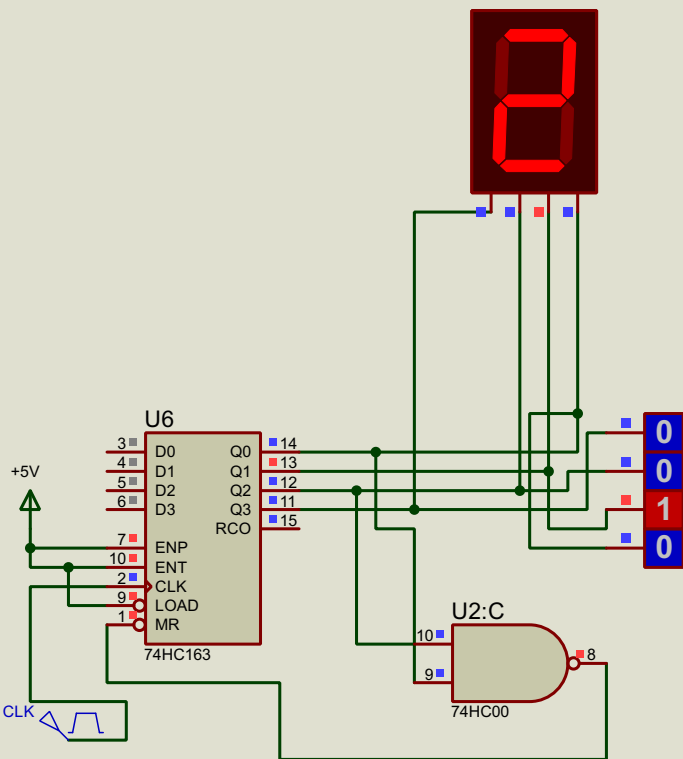

附图8.5 NE555定时器实现数字时钟信号

课序号: 02 班级: 软2104 学号: 20212241212 姓名: 张亚琦

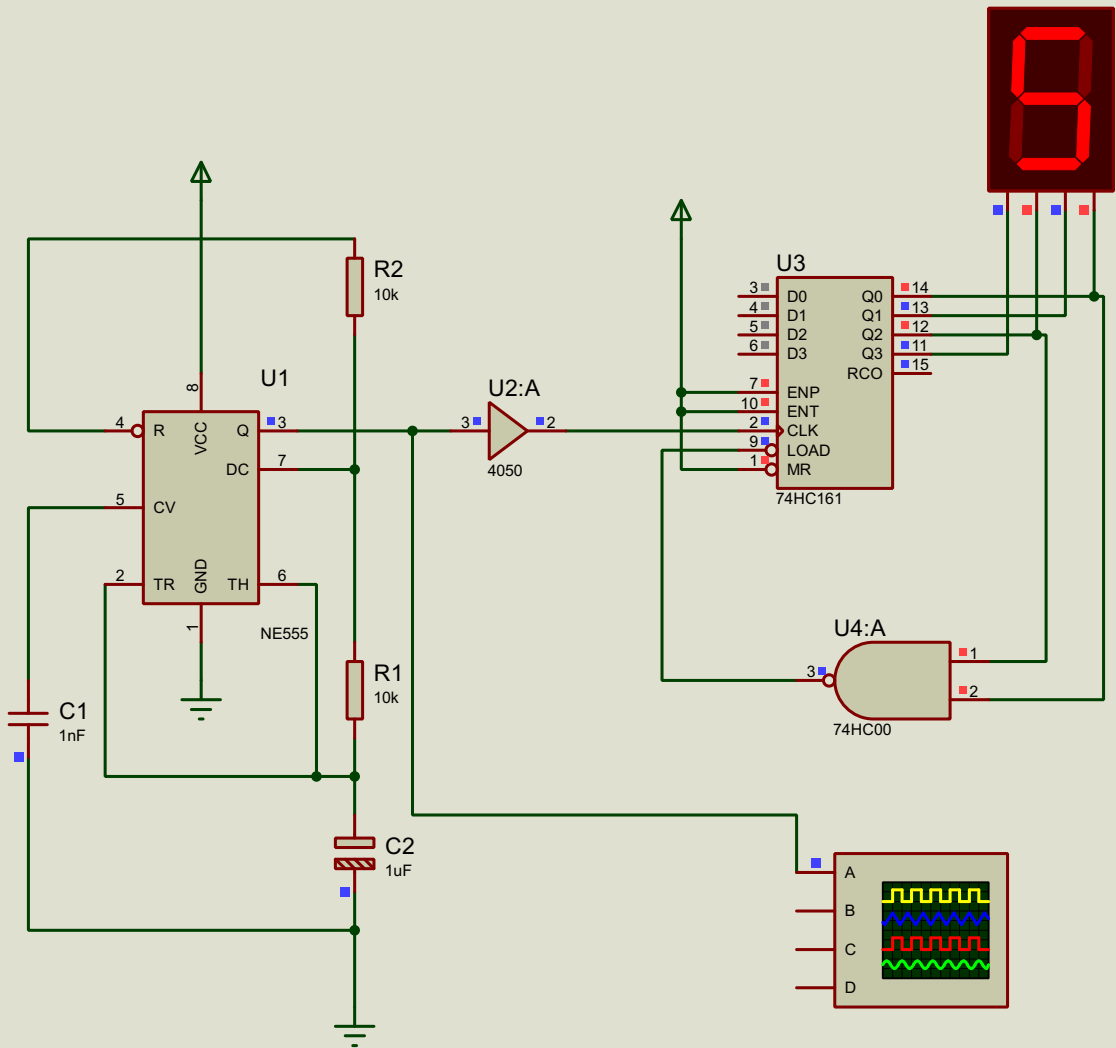

附图 8.6 基于 NE555 定时器芯片的方波时钟电路的研究

基于 NE555 定时器芯片的方波时钟电路的波形图

