
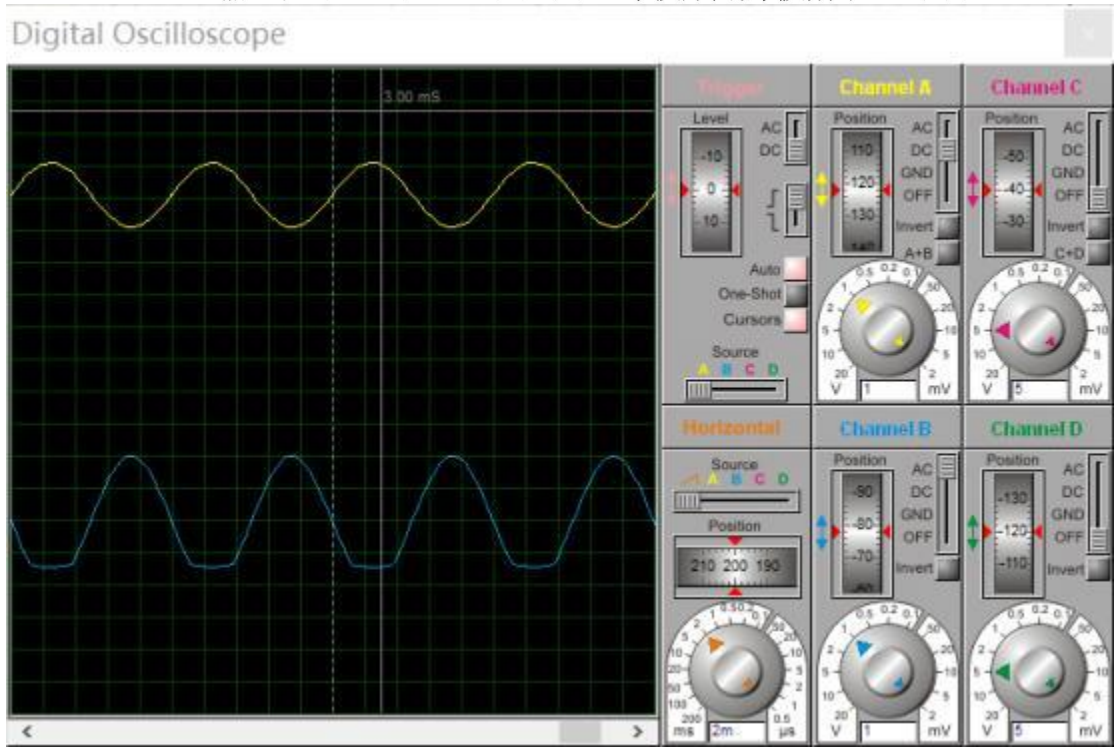


附图 4.3 反相加法与比例放大电路输出信号波形失真情况研究

(a) 输出信号 U_o 波形饱和失真（即波形底部被削平） 图示

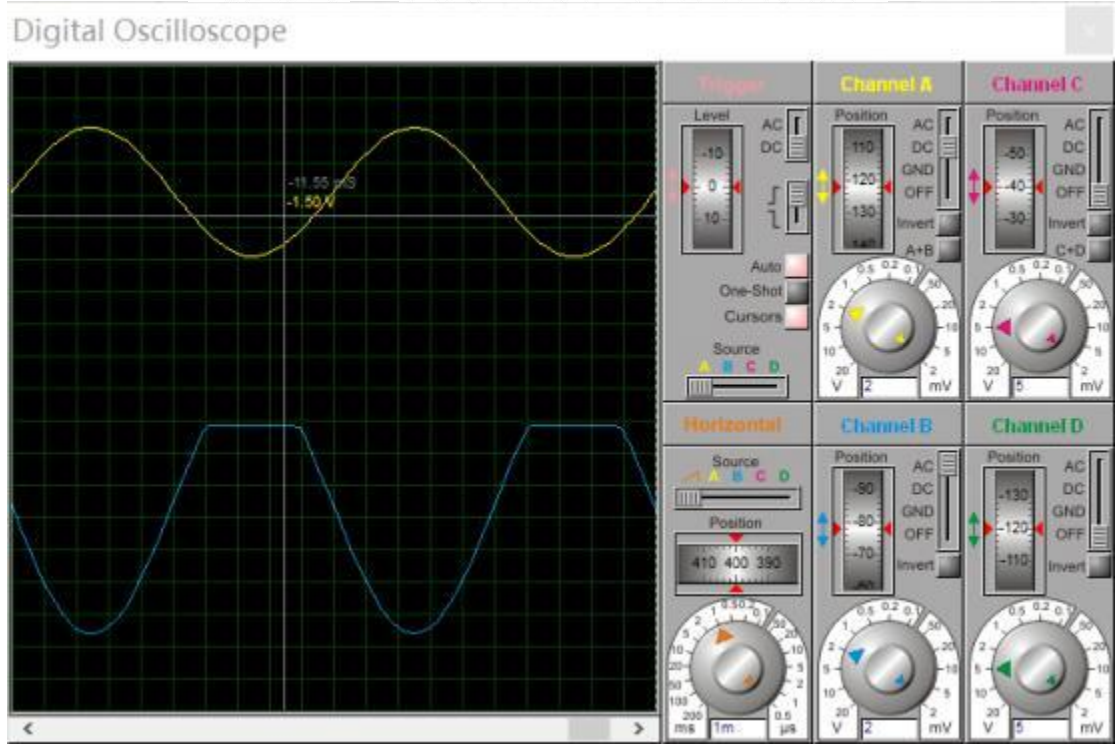

(b) 输出信号 U_o 波形截止失真（即波形顶部被削平） 图示



仅降低电阻器阻值无法观察到截止失真,所以将交流电压幅值调为 8V。