

实验 08 简单时序逻辑电路的设计

实验学生个人信息栏

课序号： 02 班级： 软 2104 学号： 20212241212 姓名： 张亚琦

实验 08 得分：

实验教师（签字）： _____

一、实验目的及内容概述

1. 基于 D 和 JK 触发器的二分频电路的电路设计、仿真和输入输出波形关系的研究；
2. 基于 D 和 JK 触发器的异步十进制计数器的设计与改进电路绘制仿真；
3. 模 6 计数器的同步置数、异步置数、同步清零、异步清零的电路设计仿真；
4. 基于 NE555 定时器芯片的方波时钟电路设计和仿真。

二、实验设备与器件

1. 使用软件：Proteus 8
2. 使用器件：

基于 D、JK 触发器的二分频电路设计		
序号	元件名称	元件符号
1	双 D 触发器 (74HC74)	U1
2	双 JK 触发器 (74HC112)	U2
3	逻辑状态开关 (LOGICSTATE)	
4	脉冲激励源 (PULSE)	CLK
5	数字示波器 (OSCILLOSCOPE)	
基于 D 和 JK 触发器的异步十进制计数器的设计		
序号	元件名称	元件符号
1	双 D 触发器 (74HC74)	U1
2	双 JK 触发器 (74HC112)	U2
3	与非门 (74HC00)	U3
4	七段数码管 (7SEG-BCD)	
5	脉冲激励源 (PULSE)	CLK

模 6 计数器的四种设计		
序号	元件名称	元件符号
1	与非门 (74HC00)	U2
2	异步二进制计数器 (74HC161)	U1,U5
3	同步二进制计数器 (74HC163)	U6
4	异步二进制计数器 (74HC192)	U3
5	3 线-8 线译码器 (74HC138)	U4
6	非门 (74HC04)	U7
7	七段数码管 (7SEG-BCD)	
基于 NE555 定时器芯片的方波时钟电路设计		
序号	元件名称	元件符号
1	异步二进制计数器 (74HC161)	U3
2	缓冲器 (4050)	U2
3	与非门 (74HC00)	U4
4	时基集成电路 (NE555)	U1
5	七段数码管 (7SEG-BCD)	
6	电容	C1,C2
7	电阻	R1,R2
8	数字示波器 (OSCILLOSCOPE)	

三、实验过程及结果分析

1、基于 D 和 JK 触发器的二分频电路的研究

(1) 基于 D 和 JK 触发器的二分频电路如附图 8.1；

(2) 将信号源设置为频率为 1Hz 的方波信号的占空比：40%，高电平：5V，低电平：0V，波形如附图 8.2 (a)；

(3) 将信号源设置为频率为 5Hz 的方波信号的占空比：40%，高电平：5V，低电平：0V，波形如附图 8.2 (b)；

(4) 基于 D 和 JK 触发器的二分频电路工作方式：由 CLK 脉冲对 D、JK 触发器 CP 端进行控制，D 触发器 D 端连接 \overline{Q} ，根据 D 触发器参数方程， $Q^{n+1}=\overline{Q}^n$ ，即在高低电平转换，即接受到脉冲时，Q 发生翻转。J、K 触发器 J、K 两端接同一信号源，由 J、K 触发器参数方程 $Q=J\overline{Q}^n+\overline{K}Q^n$ 知，在高低电平转换后，J、K 触发器的 Q 先不翻转，后翻转。

2、基于 D 和 JK 触发器的异步十进制计数器的设计与改进：

如附图 8.3，按照由 D 触发器，JK 触发器，D 触发器，JK 触发器的顺序设计改进异步十进制计

数器。电路数字时钟的周期为 1s,故该十进制计数器每秒进 1, 从 0 到 9, 再归零, 从 0 开始循环。

3、模 6 计数器的四种设计

- (1) “同步置数”的模 6 计数器见附图 8.4.1;
- (2) “异步置数”的模 6 计数器见附图 8.4.2;
- (3) “异步清零”的模 6 计数器见附图 8.4.3;
- (4) “同步清零”的模 6 计数器见附图 8.4.4;
- (5) 对“同步”、“异步”、“置数”和“清零”的理解:
 - (a) “同步”是指触发器在接收到时钟脉冲的信号的时候才进行“置数”或“置零”等的操作;
 - (b) “异步”是指触发器无需等待时钟脉冲的信号, 待符合操作条件时直接进行“置数”或“置零”等的操作;
 - (c) “置数”是指将输出端通过与非门接到 LD 端, 通过计算(模值-1)对应的表达式, 实现的重置归零的操作;
 - (d) “置零”是指将输出端通过与非门接到 CR 端, 通过计算模值对应的表达式, 实现的重置归零的操作。

4、基于 NE555 定时器芯片的方波时钟电路设计

- (1) 频率可调的方波数字时钟发生器电路见附图 8.5;
- (2) 该电路的波形见附图 8.6, 方波信号的频率可调范围为: 5Hz~20Hz。

5、实践设想

以“异步清零”的模 6 计数器为例:

- (1) 根据所设计的电路原理图, 在真实的实验箱上建立真实的电路的过程:
 - 一, 准备好所需要的实验器材;
 - 二, 根据仿真电路图, 将相对应的芯片引脚进行电路连接;
 - 三, 进行测试, 先使用单次脉冲进行检验, 然后再使用函数信号发生器产生的脉冲进行实验;
 - 四, 实验完毕, 拆除电路;
- (2) 仿真实现的功能在真实的实验箱上的体现:

在进行单次脉冲检验时, 产生的现象: 每进行一次脉冲输送, 数码管数字加一, 当到达数字 5 后, 再输送脉冲将归零; 在利用函数信号发生器产生的脉冲进行实验时, 产生的现象: 数码管自动从 0 开始加一, 当到达 5 后将自动归零, 然后重复。

四、实验总结、建议和质疑

本次实验完成了时序逻辑电路部分的各项电路设计, 加深了我对于理论部分的认识和理解, 同时也让我对于 Proteus 8 的使用更为熟练。在刚开始进行设计的时候还比较生疏, 觉得比较复杂。后来学了理论知识后, 操作逐渐熟练, 感觉很不错。

五、附录

附图 8.1 基于 D、JK 触发器的二分频电路设计

附图 8.2 基于 D、JK 触发器的二分频电路输入输出波形关系的研究


附图 8.3 基于 D、JK 触发器的异步十进制计数器

附图 8.4 模 6 计数器的四种设计

附图 8.5 NE555 定时器实现数字时钟信号


附图8.1 基于D、JK触发器的二分频电路设计

课序号： 02 班级： 软2104 学号： 20212241212 姓名： 张亚琦

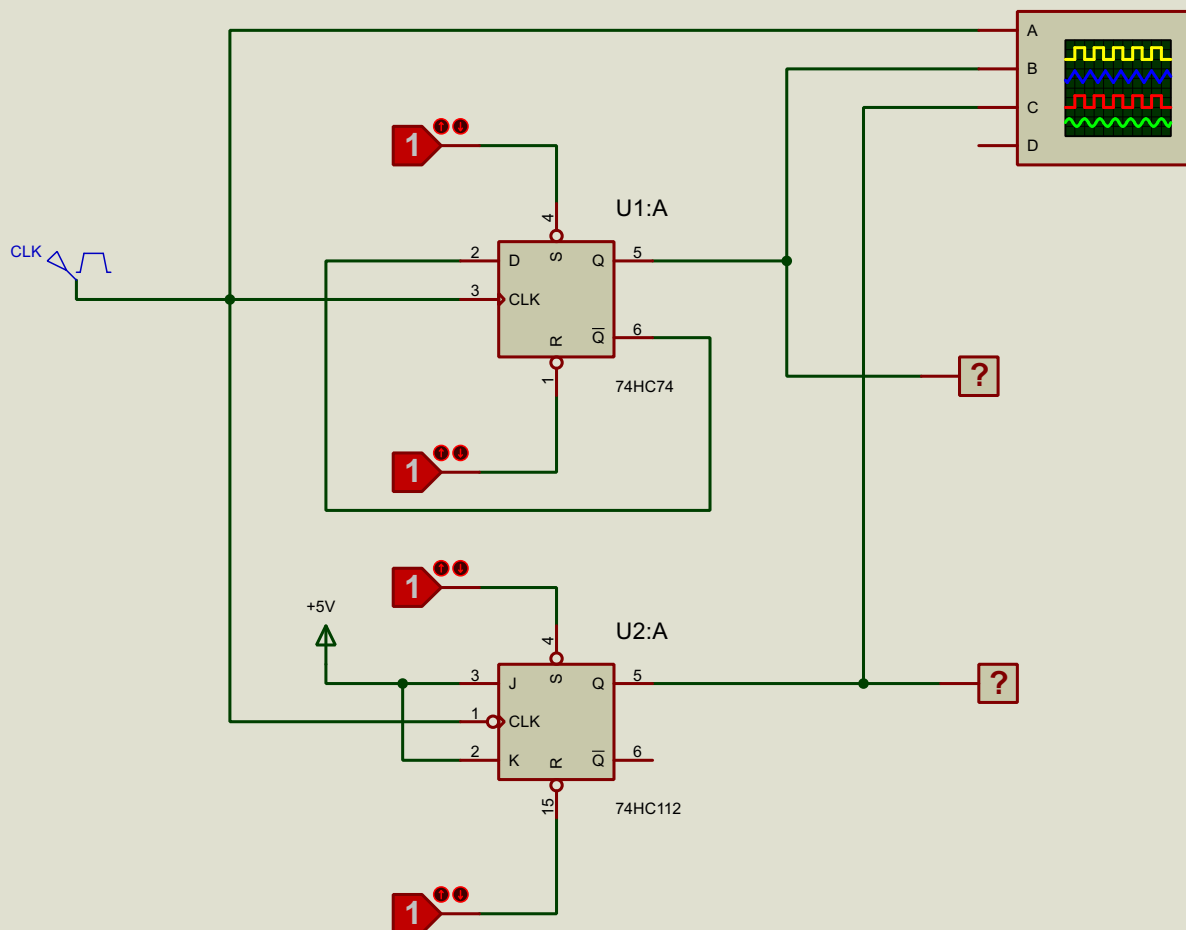


附图 8.2 基于 D、JK 触发器的二分频电路输入输出波形关系的研究

附图 8.2 (a) 输入 TTL 电平时钟方波频率为 1Hz 时的情况

 


附图 8.2 (a) 输入 TTL 电平时钟方波频率为 5Hz 时的情况

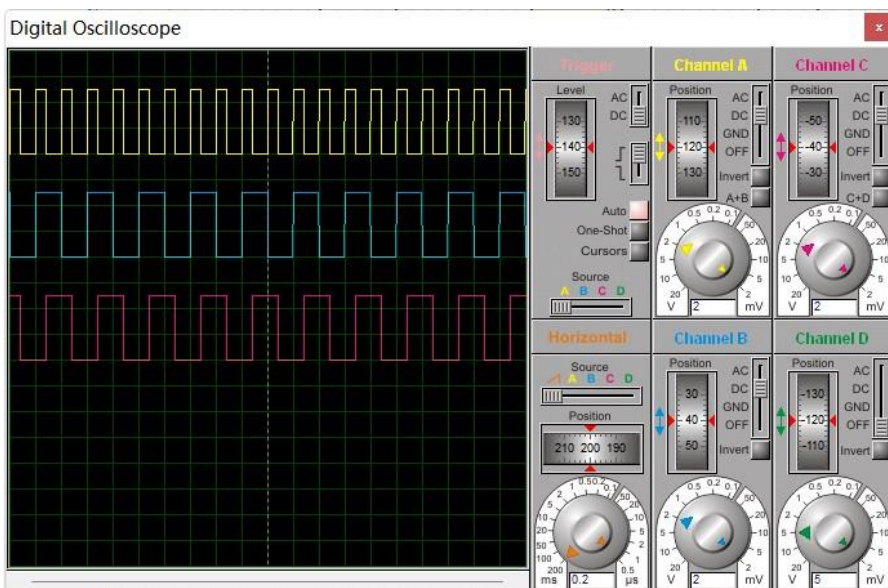

附图8.3 基于D、JK触发器的异步十进制计数器

课序号：02 班级：软2104 学号：20212241212 姓名：张亚琦


 


附图8.4 模6计数器的四种设计

课序号: 02 班级: 软2104 学号: 20212241212 姓名: 张亚琦



(1) 附图8.4 (a) 同步置数法实现

(3) 附图8.4 (c) 异步清零法实现

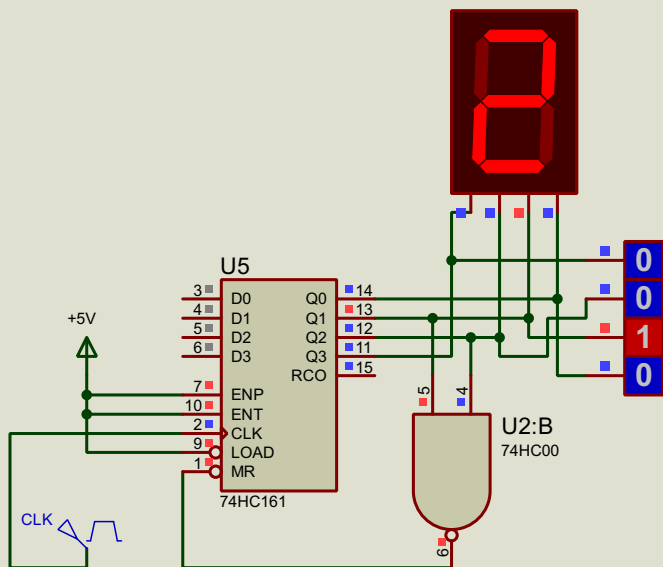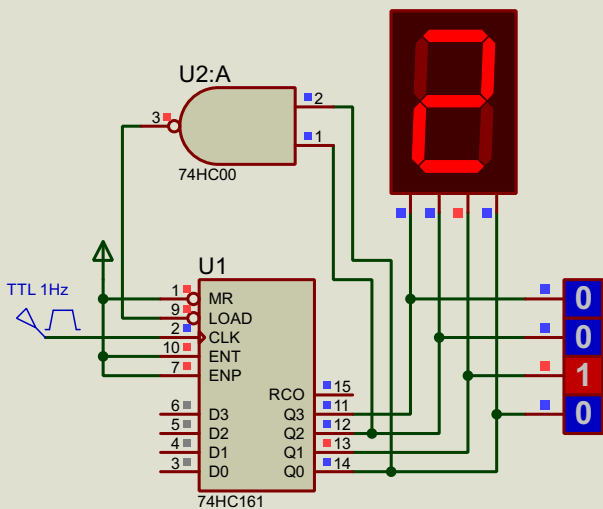


(2) 附图8.4 (b) 异步置数法实现

(4) 附图8.4 (d) 同步清零法实现

 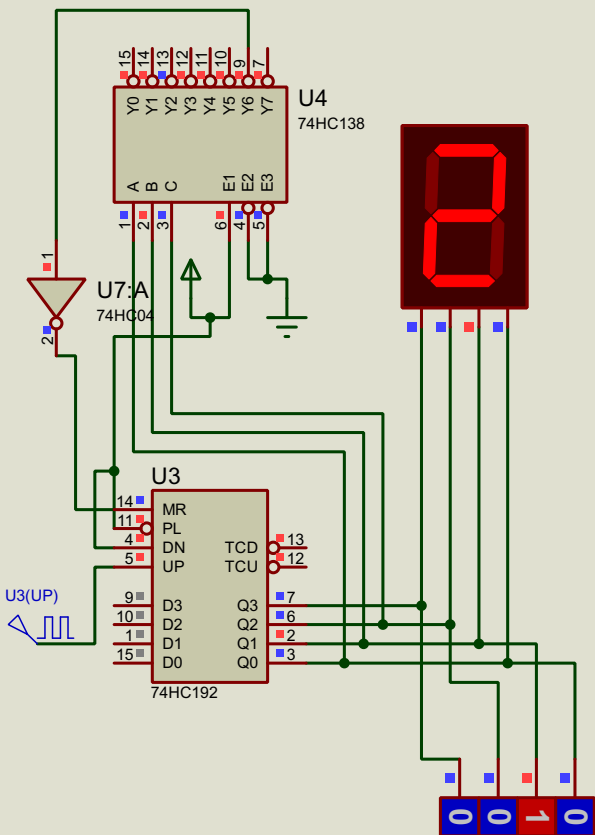

附图8.5 NE555定时器实现数字时钟信号

课序号：02 班级：软2104 学号：20212241212 姓名：张亚琦

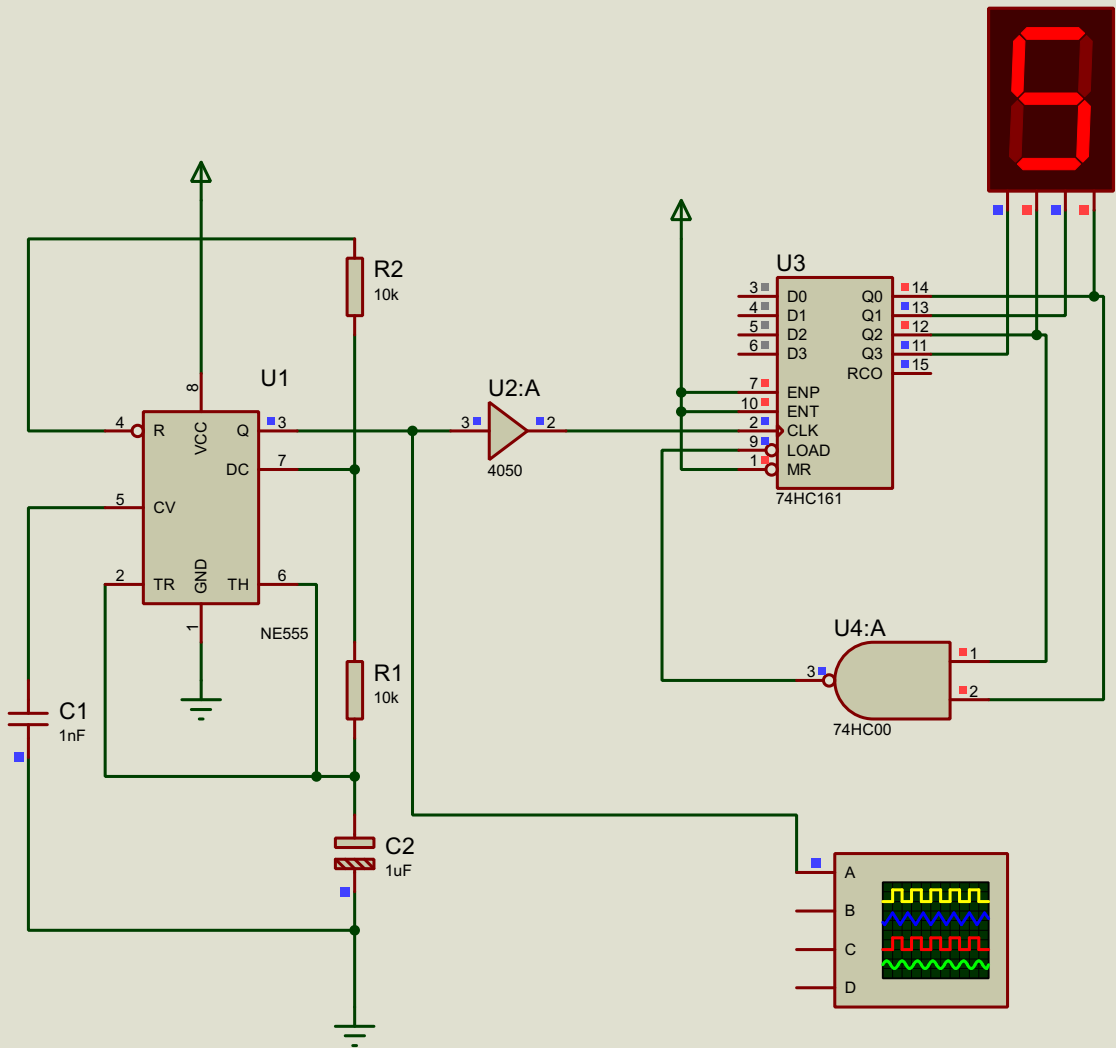

附图 8.6 基于 NE555 定时器芯片的方波时钟电路的研究

基于 NE555 定时器芯片的方波时钟电路的波形图

