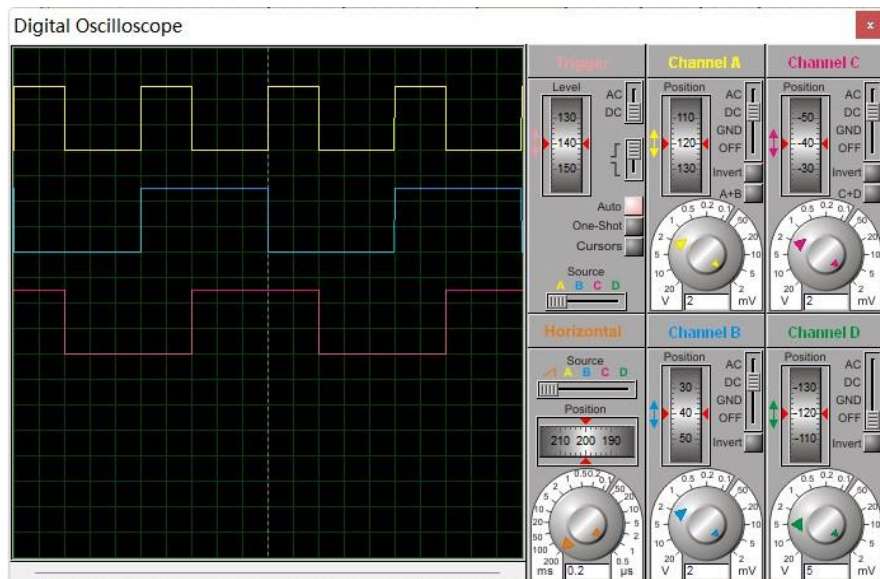


附图 8.2 基于 D、JK 触发器的二分频电路输入输出波形关系的研究

附图 8.2 (a) 输入 TTL 电平时钟方波频率为 1Hz 时的情况



附图 8.2 (a) 输入 TTL 电平时钟方波频率为 5Hz 时的情况

