

附图 3.4 饱和失真时交流电压输入输出关系曲线图

$R_w=0.855$  时:

(a) 饱和失真时，静态工作点位置如下图所示

u <sub>b</sub>	5.127 V
u <sub>c</sub>	5.382 V
u <sub>e</sub>	4.441 V
I <sub>C</sub> (mA)	4.007mA

(b) 饱和失真时，输入输出关系曲线，如下图所示

