

姓名: 丁明  
学号: 20149225

院系: 软件  
14级 11班

大连理工大学

课程名称: 模拟与数字电路 试卷: A卷 考试形式 闭卷  
授课院(系): 软件学院 考试日期: 2015年4月  日 试卷共6页

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总分
标准分	15	5	5	5	5	10	5	5	5	60
得分										

1. 填空

(1).  $(101110)_B = (\underline{46})_D = (\underline{2E})_{16}$

(2).  $(0010)_B = (\underline{0011})_{Gray}$ ;  $(15)_D = (\underline{0001\ 0101})_{8421BCD}$

(3). 1010101, 偶检验, 校验位为 0;

(4). P 型半导体中, 多子是 空穴; PN 结中内电场方向为 N→P;

(5). 乙类功率放大器效率最高;

(6). 电压反馈可以稳定输出 电压; 引入串联反馈, 输入电阻 变大;

(7). 直流稳压电源一般包括变压、整流、滤波与稳压环节;

(8). 差分放大电路, 共模抑制比越 大 越好;

(9). 变压器二次侧电压有效值  $U$ , 全波整流电压平均值为  $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}U$  0.9 U




2. (5%)  $E_1=40V$ ,  $E_2=20V$ ,  $R_1=R_2=4\Omega$ ,  $R_3=13\Omega$ , 试用戴维宁定理求电流  $I_3$

$$I = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} = 2.5 (A)$$

$$E_{\text{oc}} = E_1 - I R_2 = 30 (V)$$

$$R_{\text{oc}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 2 (\Omega)$$

$$I_3 = \frac{30}{13 + 2} = 2 (A)$$

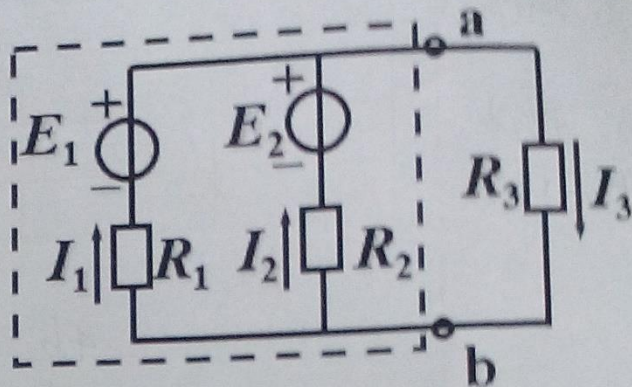

3. (5%)  $E=10V$ ,  $I_S=1A$ ,  $R_1=10\Omega$ ,  $R_2=R_3=5\Omega$ , 用叠加原理求  $R_2$  的电流  $I_2$

1. 断  $U_S$

$$I_{21}(R_2 + R_3) - E = 0$$


$$I_{21} = 1 (A)$$

2. 短  $E$ .

$$R_{\text{oc}} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 2.5 (\Omega)$$

$$I_{22} = -\frac{1}{2} \times 1 = -0.5 (A)$$

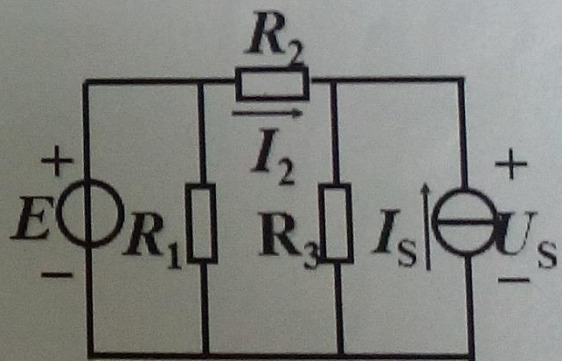
$$\therefore I_2 = I_{21} - I_{22} = 0.5 (A)$$





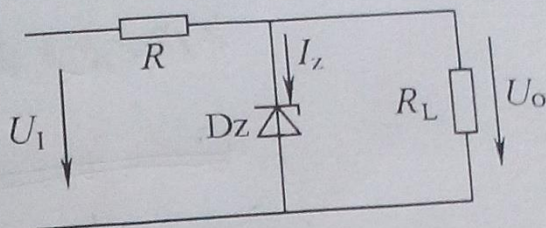4. (5%) 输入电压  $U_1=15V$  存在  $\pm 20\%$  波动, 稳压二极管  $U_Z=6V$ ,  $I_{Zmin}=10mA$ ,  $I_{Zmax}=40mA$ ,  $R_L=100\sim 250\Omega$ , 求限流电阻  $R$ .

$$\begin{cases} U_{max} = (I_{Zmax} + i_{Lmin})R + U_Z \\ U_{min} = (I_{Zmin} + i_{Lmax})R + U_Z \\ i_L = \frac{U_Z}{R} \end{cases}$$




$$R \in [85.7, 187.5] \Omega$$





5. (10%)  $R_b = 565K\Omega$ ,  $R_c = R_L = 4K\Omega$ ,

$$\beta = 50, U_{BE} = 0.7V, V_{cc} = 12V. \text{ Note: } r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{I_{EQ}}$$

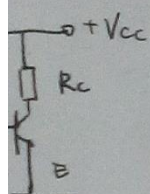- (1) 画直流通路.
- (2) 计算静态工作点.
- (3) 画交流通路, 微变等效电路.
- (4) 计算  $A_u$ ,  $R_i$ ,  $R_o$ .


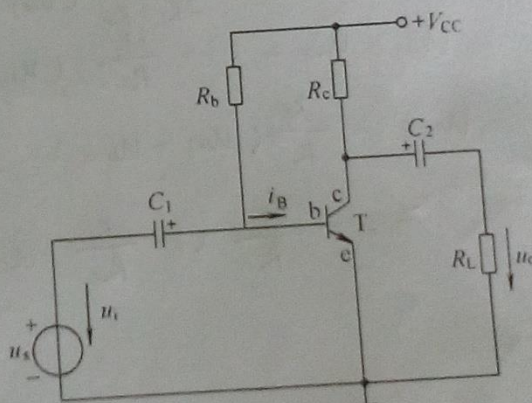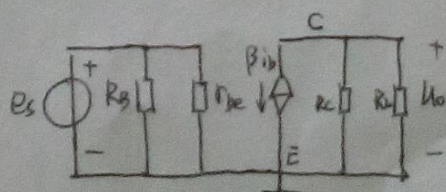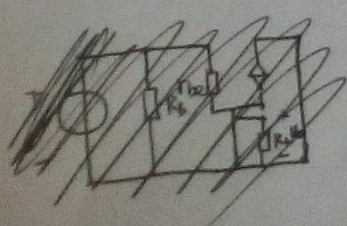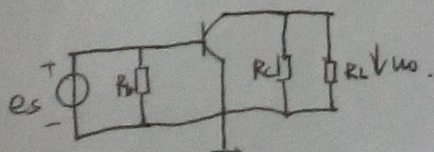
$$\begin{aligned} I_B &= \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B} = \frac{11.3}{565} = 0.02 \text{ (mA)} \\ I_C &= \beta I_B = 1 \text{ (mA)} \\ U_{CE} &= V_{CC} - I_C R_C = 8 \text{ (V)} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} (4) A_u &= \frac{U_o}{U_i} = \frac{\beta I_B R_L}{I_B r_{be}} = \frac{\beta R_L}{r_{be}} \\ r_{be} &= 200 + (1 + \beta) \frac{26}{I_{EQ}} = 200 + 51 \times \frac{26}{1.02} = 1500 \Omega \\ R_i &= R_b \parallel r_{be} = \frac{565 \times 15}{565 + 15} = 14.8 \text{ (k}\Omega\text{)} \\ R_o &= R_c = 4 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$



6. (10%)

(1) 判断反馈类型, 计算  $u_o$ .

并联电压负反馈.

$$\begin{cases} I_i = \frac{u_i - u_-}{R_i} \\ I_1 = \frac{u_- - u'}{R_1} \\ u' = \frac{R_2}{R_2 + R_L} u_o \\ I_i \approx I_1 \end{cases}$$

$$u_o = - \frac{(R_2 + R_L) R_1}{R_i \cdot R_2} u_i$$


(2) 计算  $u_o$ .

$$u I_1 - u I_2 = \frac{R_2}{2R_1 + R_2} (u_{o1} - u_{o2})$$

$$u_{o1} - u_{o2} = \left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right) (u_{i1} - u_{i2})$$

$$u_o = - \frac{R_f}{R} (u_{o1} - u_{o2})$$
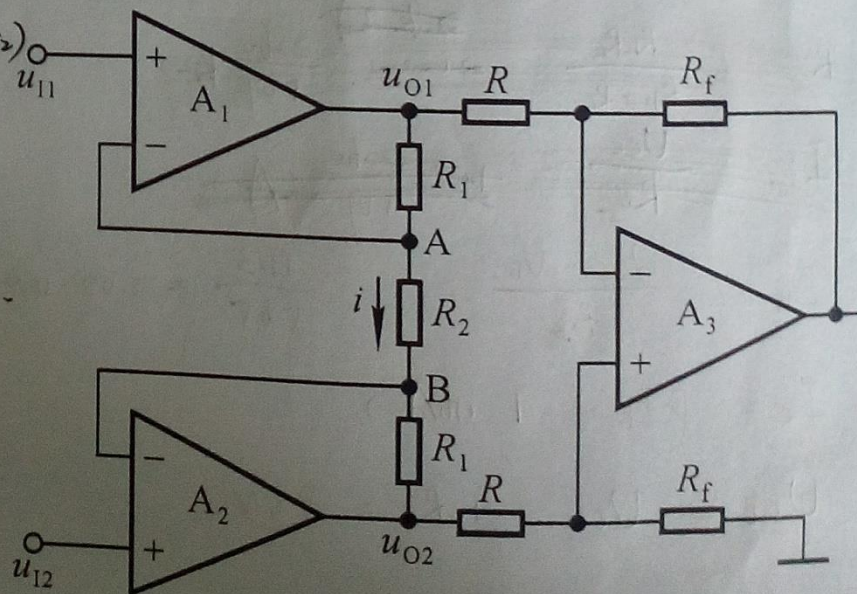
$$= - \frac{R_f}{R} \left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right) u_{id}$$






7. (5%) 开环放大倍数  $A = -1000$ , 反馈系数  $F = -0.099$ ,  $dA/A = 20\%$


(1) 闭环放大倍数  $A_F$

(2) 计算  $dA_F/A_F$

$$(1) |A_F| = \frac{|A|}{1 + |AF|} = \frac{1000}{1 + 1000 \times 0.099} = -10 \alpha$$
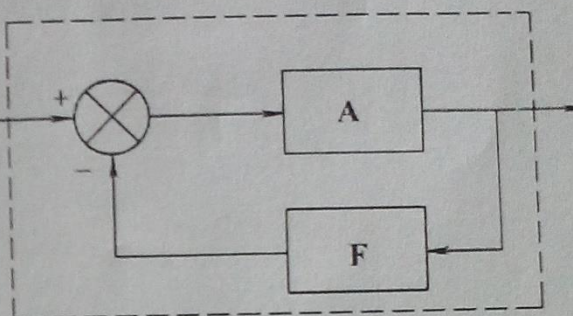
$$(2) d \frac{A_F}{A_F} = \frac{1}{1 + |AF|} \frac{d|A|}{|A|} = \frac{1}{1 + 1000 \times 0.099} \times 0.2 = \frac{1}{100} \times 0.2 = \frac{1}{500}$$

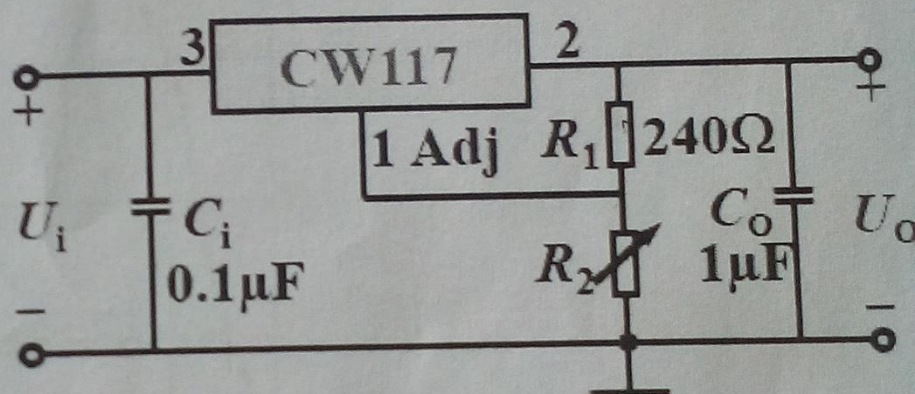
8. (5%) CW117 输出电压  $U_{12} = 1.5V$ , 求  $u_o$  变化范围



~~$U_o$~~


$$\frac{R_1 + R_2}{R_1} = \frac{U_o}{U_{12}} = \frac{U_o}{1.5}$$

$$U_o = \frac{1.5(R_1 + R_2)}{R_1} = \frac{1.5 \times (240 + R_2)}{240}$$

$$U_o \in [1.25, 3]$$



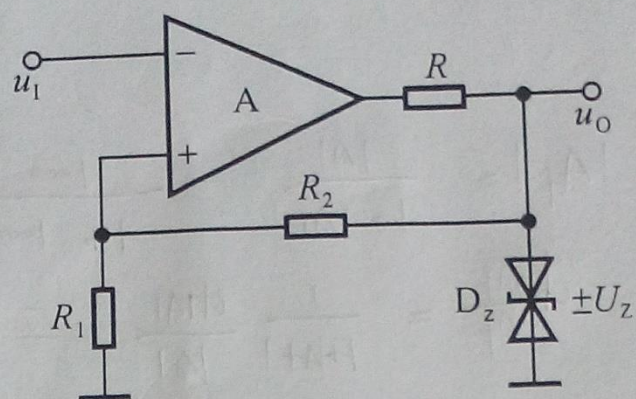9. (5%) 回滞比较器,  $R_1=10\text{k}\Omega$ ,  $R_2=20\text{k}\Omega$ ,  $U_Z=6\text{V}$ .



画  $u_O$ .

